

11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Период свободных электромагнитных колебаний T в колебательном контуре, состоящем из конденсатора емкостью C и катушки с индуктивностью L определяется *формулой Томсона*:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$

Мгновенные значения ЭДС \mathcal{E} , напряжения U и силы I переменного тока соответственно равны:

$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t + \varphi)$, $U = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$, $I = I_0 \sin \omega t$,
где ω — круговая (циклическая) частота ($\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$); T — период; ν — частота; φ — начальная фаза ЭДС или напряжения (начальная фаза силы тока принята равной нулю); \mathcal{E}_0 , U_0 , I_0 — амплитудные значения ЭДС, напряжения и силы тока.

Разность (сдвиг) фаз колебаний силы тока $I = I_0 \sin \omega t$ и напряжения $U = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R},$$

где L , C , R — индуктивность катушки, емкость конденсатора и активное сопротивление резистора, последовательно соединенных в цепь переменного тока.

Индуктивное сопротивление катушки равно произведению круговой (циклической) частоты на индуктивность L :

$$X_L = \omega L.$$

Емкостное сопротивление конденсатора емкостью C определяется соотношением

$$X_C = 1/(\omega C).$$

Полное сопротивление цепи выражается уравнением

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}.$$

Закон Ома для электрической цепи переменного тока имеет вид

$$I_0 = \frac{U_0}{Z}, \text{ или } I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}},$$

где I_0 , U_0 — амплитудные значения тока и напряжения соответственно; R — активное сопротивление; ωL , $1/(\omega C)$ — индуктивное и емкостное сопротивление соответственно.

Действующие значения силы переменного тока, напряжения и ЭДС определяются соотношениями

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \quad U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}},$$

где I_0 , U_0 , \mathcal{E}_0 — амплитудные значения.

Количество теплоты, которое выделяется в проводнике с активным сопротивлением R при прохождении по нему переменного тока в течение времени t определяется формулой

$$Q = I^2 R t.$$

На индуктивном и емкостном сопротивлениях теплота не выделяется.

Мощность переменного тока определяется соотношениями

$$P = I U \cos \varphi = \frac{I_0 U_0}{2} \cos \varphi.$$

где $\cos \varphi$ — коэффициент мощности.

Коэффициент трансформации определяется соотношениями

$$k = \frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2},$$

где n_1, n_2 — количество витков первичной и вторичной обмоток трансформатора; U_1, U_2 — напряжения на первичной и вторичной обмотках.